

实验报告

上午第二
大节

课程名称:

实验名称: 直流双臂电桥实验

实验日期: 2023 年 4 月 1 日 14

班级: 特立2222

教学班级: 郑守君老师班

学号: 1120221173 姓名: 陈奕林

预习报告

一、实验目的

学习并掌握低电阻测量的原理与方法

二、实验仪器

QJ-44 双臂电桥, 双路稳压稳流电源, 电阻四端接口架, 铜棒, 铝棒, 铁棒, 导线

三、实验原理

1. "四端接口"方法

为了解决高精度测量电阻的过程中接触电阻和引线电阻的干扰前人发明了"四端接口"方法。这种方法可以彻底排除接触电阻对待测电阻测量的干扰, 其基本思想是把电流接头和电压接头分开, 把电流接头处的接触电阻归入到电源回路中, 不对电压测量造成影响, 内接的电压接头处的接触电阻则和高电阻的测量桥臂相串联, 使引线电阻和接触电阻对测量的影响大为减少。

2. 惠斯顿电桥

用 3 个已知电阻和一个待测电阻 R_x 可以构成如图 4-2 所示的惠斯顿电桥。当检流计 G 中没有电流流过时电桥达到平衡状态, 由此可得 $R_x = \frac{R_2}{R_1} \cdot R_3$ 。惠斯顿电桥的测量范围是 $10 \sim 10^8$ 。当待测电阻与引线电阻和接触电阻 (约 $10^{-3} \sim 10^{-4} \Omega$) 在同一数量级上时, 惠斯顿电桥对于低电阻的测量遇到的困难。

3. 开尔文双臂电桥

开尔文双臂电桥是"四端接口"法与惠斯顿电桥的结合, 是专门设计用来测量低电阻的。它的原理图如图所示。图中 R_{J1}, R_{J2} 为电流接头处的接触电阻, R_{Y1}, R_{Y2} 为测量臂到电压接头的引线电阻和接触电阻之和, R_k 为可调高精度标准电阻, r 为连接两个臂间的导线电阻。此导线把 R_k 和 R_x 连接起来。图中 R_{J3}, R_{J4} 为 R_k 两端的电流接头处的接触电阻, R_{Y3}, R_{Y4} 为 R_k 两端的电压接头到测量臂的引线电阻和接触电阻之和。

当检流计 G 中电流为零时, 因四个臂的电阻始终满足 $R_3/R_1 = R_4/R_2$, 这时待测电阻 R_x 的计算公式可推得为: $R_x = \frac{R_3}{R_1} \cdot R_k$, 双臂电桥具有较大的测量范围 ($10 \sim 10^5 \Omega$)。

四、实验内容和步骤

1. 熟悉实验系统

本实验中所用的 QJ-44 开尔文双臂电桥的面板如图 4-5 所示, 调节 R_s 即可得式 (4-4) 中 R_3/R_1 的值。调节 R_v 和 R_T 可以改变 R_k , $R_k = R_v + R_T$ 。直径约为

联系方式:

指导教师签字:

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

4mm 的金属棒作为待测电阻被置于图 4-4 中的测量座中。

2. 求铜棒的电阻及其电阻率

(1) 连线

接好测量线路,测试架上的电压接头和电流接头与电桥上的电压接头和电流接头一一对应相接,电桥上外接电源的一对接线柱与稳压稳流电源的正负极相接。把电源开关 B₁ 接通。旋转“调零”旋钮,使检流计指针指“0”。顺时针旋转“灵敏度”旋钮使检流计处于不太灵敏的状态。打开稳压稳流开关,按下 QJ-44 电桥上的“B”按键,旋转“电流调节”旋钮,使输出电流为 2.0A。然后放下“B”按键,由双臂电桥测量原理可知: $R_x = \frac{R_s}{R_N} R_k = R_s \frac{R_N}{R_k}$

(2) 确定 R_s , R_N , R_T

① 确定 R_s 。把 R_N 置于 0.01。把 R_T 置于最小处,先把 R_s 置于“0.01”挡。然后同时点击“B”、“G”按键,如检流计指针不转,则逆时针方向稍转动一点灵敏度按钮。如指针打向右边,这表示现在的 $[R_s \times (R_N + R_T)]$ 值小于正确值,因此把比率按钮 R_N 进到 0.1 挡,再点击“B”、“G”按键,观察检流计指针偏转方向。如检流计指针仍打向右边,这表示现在的 R_N 仍小于正确值,继续增大比率按钮 R_N ,依此下去,直到 R_N 进到某一挡时,检流计指针开始打向左边,这表示 R_N 大于正确值了。再把 R_N 倒退回一挡,这一挡正好是我们所求之 R_s 值。

② 确定 R_N 。把 R_s 置于上面找到合适的值后,把步进式按钮 R_N 置于 0.01 挡,通过观察检流计偏转方向来确定 R_N 的合适值,方法与确定 R_s 的过程完全相同。

③ 确定 R_T 。同时按下按键“B”和“G”键,将 R_T 按钮从最小开始缓缓增大直到检流计的指针正好置于“0”处。再把检流计的灵敏度调到最大。再调节 R_T ,使检流计指针再次指向“0”位置,放下按键“B”和“G”键,此时确定的 R_T 和之前得到的 R_s , R_N 即是所求。

(3) 按下键“B”,改变电源输出电流为 2.5A,重复以上步骤测量

(4) 测量铜棒直径、电压接头间和电流接头间的距离。

用螺旋测微尺测量铜棒三个不同位置处的直径,并求平均值

(5) 实验数据处理

写出电阻率 ρ 的不确定度 $U(\rho)$ 的表达式。写出直径的不确定度 $U(d)$ 表达式,并同时求出它的值。写出长度 L 的不确定度 $U(L)$ 表达式,并同时求出它的值。写出电阻 R 的不确定度 $U(R)$ 表达式,并同时求出它的值。写出电阻率的测量结果 $\rho(U(\rho))$

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

(6) 测量铜棒与接线端的接触电阻

把铜棒每端上的两根接线同时接到电压接头或电流接头上, 按与上面同样的方法, 分别测量电流为 2.0A 和 2.5A 时的电流值。

分别写出电压接头和电流接头的接触电阻的计算公式和结果。

3. 用同样的方法分别测量一根铁棒和一根铝棒的电阻及其电阻率

注意: 实验完毕后, 别忘了把开关 B₁ 断开

五 (思考题)

1. 为什么在测量时要把比率旋钮 R_s 尽量置于小挡? 为什么测量中一般不允许把 R_w 置于“0”挡?

2. 在双臂电桥测量时, 为什么要用较大的电流? 应如何选择

答: 1. 双臂电桥的允许误差的极限 Δ_{ins} 为

$$\Delta_{ins} = A\% \times \text{量程} = A\% \times [R_s \times (R_w + R_T)_{\max}]$$

$$R_s = 0.1 \text{ 时, } A = 0.5$$

$$R_s = 1 \text{ 时, } A = 0.2$$

$$R_s = 0.01 \text{ 时, } A = 1$$

$$R_s = 10, R_s = 100 \text{ 时, } A = 0.12 \Rightarrow \text{随 } R_s \text{ 增大, } \Delta_{ins} \text{ 增大}$$

故 R_s 置于小挡时, Δ_{ins} 更小, R_x 的不确定度更小, 能够提高测量精度

(2) 将 R_w 置于零挡, 此时 $R_x = R_s \cdot R_T$, 而 R_T 很小, 要想让指针向左偏需要
将 R_s 调到很大, 由 (1) 可知 R_s 很大时, R_x 不确定度大, 测量不精准。
而将 R_w 置于 0, 会导到回路总电阻过小, 总电流过大, 在刚开始调节时,
过大的电流容易将双臂电桥仪器烧毁。

2. 因为双臂电桥可以消除接线电阻和接触电阻对测量的影响, 常用于精密测量 1Ω 以下的电阻。

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

数据处理

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

不确定度的计算 (只算B类不确定度)

$$\bar{d}_{\text{铜}} = \frac{1}{3}(3.956 + 3.947 + 3.961) = 3.9547$$

$$R_{\text{铜}} = R_s(R_N + R_T) = 0.002364 \Omega$$

1. 铜棒电阻率

$$\textcircled{1} R_{\text{铜}}: \Delta_{\text{ins}} = A\% \times [R_s \times (R_N + R_T)] = 0.5\% \times [0.1 \times 10.1 + 0.01] = 0.00006 \Omega$$

$$u(R) = \frac{\Delta_{\text{ins}}}{R} = 0.00003 \Omega$$

$$\textcircled{2} \text{直径 } d: u(d) = \frac{\Delta_{\text{ins}}}{R} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} = 0.0023 \text{ mm}$$

$$\textcircled{3} \text{长度 } L: u(L) = \frac{\Delta_{\text{ins}}}{R} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.6 \text{ mm}$$

$$\textcircled{4} \text{电阻率 } \rho: R_{\text{铜}} = \rho \cdot \frac{L}{S}, S = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \Rightarrow \rho = \frac{\pi R d^2}{4L} = 6.45 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

$$u(\rho) = \sqrt{\left[\frac{\partial \rho}{\partial R} u(R)\right]^2 + \left[\frac{\partial \rho}{\partial d} u(d)\right]^2 + \left[\frac{\partial \rho}{\partial L} u(L)\right]^2}$$

将上式代入数据得: $u(\rho) = 0.09 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ $R_{\text{铜}} = 6.45(0.09) \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$

2. 铝棒电阻率

$$\bar{d}_{\text{铝}} = \frac{1}{3}(3.946 + 3.950 + 3.947) = 3.9477 \text{ mm}$$

$$\textcircled{1} R_{\text{铝}}: \Delta_{\text{ins}} = A\% \times [R_s \times (R_N + R_T)] = 0.00006 \Omega. \quad u(R) = \frac{\Delta_{\text{ins}}}{R} = 0.00003 \Omega$$

$$\textcircled{2} \text{直径 } d: u(d) = \frac{\Delta_{\text{ins}}}{R} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} = 0.0023 \text{ mm}$$

$$\textcircled{3} \text{长度 } L: u(L) = \frac{\Delta_{\text{ins}}}{R} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.6 \text{ mm}$$

$$\textcircled{4} \text{电阻率 } \rho: R_{\text{铝}} = \rho \cdot \frac{L}{S}, S = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \Rightarrow \rho = \frac{\pi R d^2}{4L} = 5.82 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

$$u(\rho) = \sqrt{\left[\frac{\partial \rho}{\partial R} u(R)\right]^2 + \left[\frac{\partial \rho}{\partial d} u(d)\right]^2 + \left[\frac{\partial \rho}{\partial L} u(L)\right]^2}$$

将上式代入数据得: $u(\rho) = 0.09 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ $R_{\text{铝}} = 5.82(0.09) \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$

3. 电压接头和电流接头的接触电阻

$$R_{\text{电压接头接触电阻}} = R_x - R_{\text{铜}} = 0.02047 - 0.002364 = 0.01811 \Omega$$

$$R_{\text{电流接头接触电阻}} = R_x - \rho \cdot \frac{L}{S} = R_x - \frac{4 \rho L}{\pi d^2} = 0.01254 - 6.45 \times \frac{51.5 \times 10^{-2}}{(3.9547 \times 10^{-3})^2} \times \frac{4}{\pi}$$

$$= 0.00983 \Omega$$

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

黑笔为原始数据
蓝笔为计算数据

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: 陈奕林

	R_s	R_N	R_T	$R_x = R_s(R_N + R_T)$	ρ
铜棒	0.1	0.02	0.00364	$R_{\text{铜}} = 0.002364$	$6.45(0.09) \times 10^{-8} \Omega \cdot m$

	R_s	R_N	R_T	$R_x = R_s(R_N + R_T)$
电压接头	1	0.02	0.00047	0.02047
电流接头	1	0.01	0.00254	0.01254

铜棒直径: 3.9547 mm 铜棒电流 51.50(0.06) cm 铝棒直径 3.9477 mm
 ① 3.956 mm
 ② 3.947 mm
 ③ 3.961 mm
 (3.946 mm
 3.950 mm
 3.947 mm)

	R_s	R_N	R_T	$R_x = R_s(R_N + R_T)$	ρ
铝棒	0.1	0.02	0.00139	0.002139	$5.82(0.09) \times 10^{-8} \Omega \cdot m$

铜棒电阻率

不确定度的计算:

$$U_{B1} = \frac{\Delta_{\text{ins}}}{K} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} \quad (\text{直径 } d)$$

$$U_{B2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (\text{长度 } L)$$

计算解得:

$$U_c = \sqrt{U_{B1}^2 + U_{B2}^2 + U_{B3}^2} = 0.09$$

$$\Delta_{\text{ins}} = A\% \times \text{量程} = 1\% \times [R_s \times (R_N + R_T)]$$

$$= 0.5\% \times [0.1 \times (0.1 + 0.01)]$$

$$= 0.000055$$

联系方式:

$$\rho = 6.45(0.09) \times 10^{-8} \Omega \cdot m \quad U_{B3} = \frac{\Delta_{\text{ins}}}{K} = \frac{0.000055}{\sqrt{3}}$$

电话: 81382088