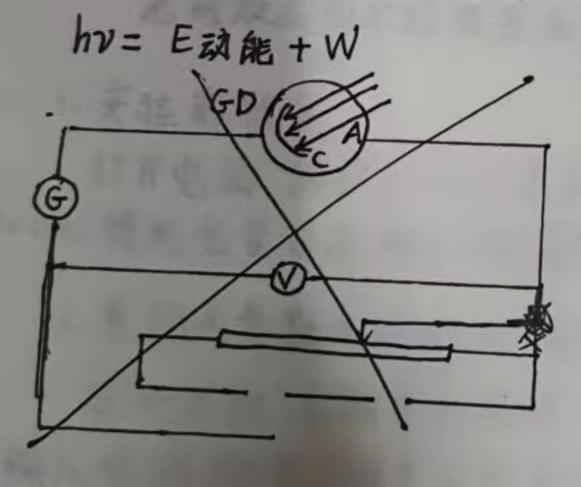



- 一、英粒目的
- "通过光电效应了解光的量子性
- (2) 验证爱因斯坦坦方程, 测定暂即克常数
- (3)测定老电管的伏安特性曲线
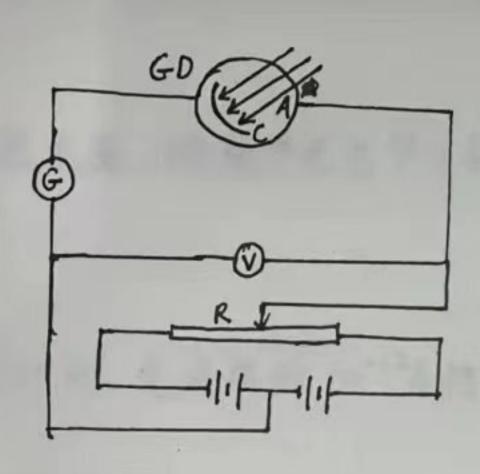
#### 二. 实验仪器

承灯及承灯电源,各种源色片,光阑,光电管,导轨,簧朗克常数测量仪,电缆三,实验仪器原理

一定频率的光, 照射到某一金属表面时, 会有包子从金属表面逸出, 这种现象叫做光电效应。逸出的电子动能与光的强度无关, 只和入射光频率有关






图中A为光电管阳极,C为光电管阴极,G为微电流计,V为数字电压表,R为滑线电阻器,调节R可使光电管A.C之间的电压U从负电压到正电压连续变化。测得各电压下对应的光电流I的大小,和可得电光电管的伏安特性曲线

## 实验报告

课程名	3称:	实验名称:	实验日期:	年_	月	日
班	级:	教学班级:	学 号:	姓	名:	

夏因斯坦光电效应公式中hv为入射光子的能量,m为光电子的质量,vmax为光电子的最大速度,k为光电效应的红限,hk为逸出功。不同金属有不同的红限。当金属 C (阴极) 对面的电极 A (阳极) 上的负向电压加大到具有最大动能的逸出电子也不能到达阳极 A 时,这个电压 Uc 新谷为截止电压。 eUc= E 动能= ±m vmax,则 Uc= h(v-vc)/e,用实验方法测出不同情况下的 Uc 值,即可确定h

四四.实验步骤 聚及数据处理

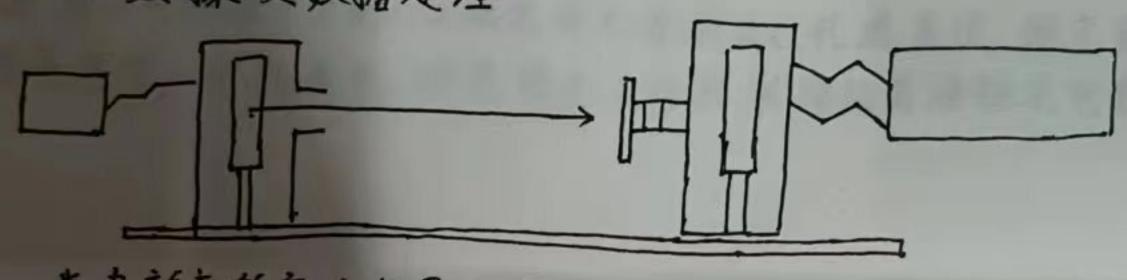

老电效应的实验奖罪如图

#### 1. 安验前准备

联系方式:

打开电源,预热20 nin,盖上光源遮光盖,调整米光电管与汞灯距离约为40 cm。将光电管电压输入端层色相连

### 2. 看朗克蒂数 h 的测定 (A管)

得测定仪"上的电压选择-2~+2V档,电流选择10<sup>-12</sup>A档,测定仪电流输入电缆断开,调要后重新接止

用直径4mm的光阑及滤色片瓷在光电管入光孔上,光电管与汞灯距离 L=400mm,然后送时针方向调节"电压调节"旋翘,钮,使A-C间的电压由t2V 逐渐减小到-2V,同时观察光电流的变化,并记录光电流减少到零时到对应的截止电压值(记为Uc)

用直线拟台法拟台,并画出U-V关系曲线,然后与公认值 h。比较,计算出实验的相对误差 E=(h-h。)/e。式中e=1-602×10<sup>-19</sup>C; h。= 6.626×10<sup>-34</sup>J-S,即可得出量明克常数 h。


#导教师签字:


电话: 81382088

课程	名称:	实验名称:	实验日期:	Arr.	
班	级:	数学班级:	学 号:	年 月 姓 名:	日
3	·测量光电	管的伏安特性曲线(	12. 维)		
		曾电源,将电压选择-2	1 IPH AT I IY YOU MAN	程选择10 <sup>-9</sup> A相 实验开始前调要	· 用直径为 少 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
4		一位一位加口了外别为	1. 他月1天子		
<b>不</b> (	和的=30V	,按以上步骤观测不和电流与光强间的I-	同光阑孔径下饱和 -P关系		
	进意:自次更	换滤色片时,必须先将	光源的华生对海兰人	主做完全部交易	总后 再用》
光.	軍将老电管)	入光孔盖住,避免强老	直接照射阴极而缩	短老电管寿命	210 ,TYIND
				of distribution	
	联系方式:		指导等	败师签字:	
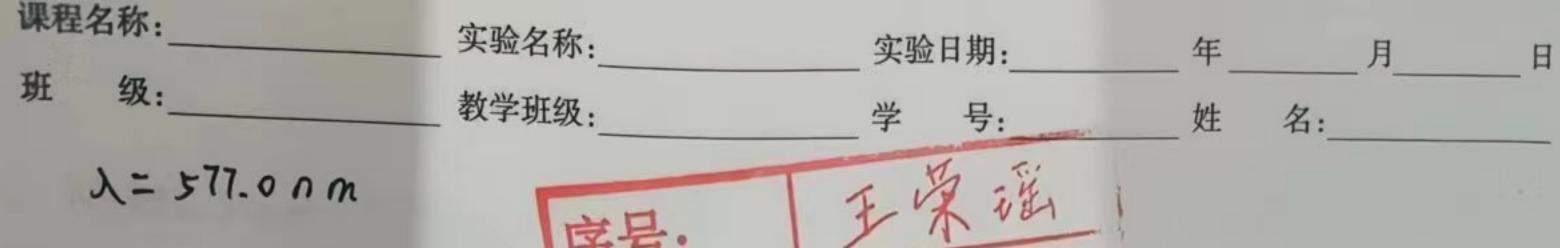
# 实验报告


课程名称: 实验名称: 光电效应自名 英岛日期: 2023 年 教学班级: 183 黑射距高L=400 mm,光雕=4mm, 电流量程10-13A WAC - - 1998V I = 0.20 A 人=3650nm DAC= -1.198 U4c=-1-798V I=31 ANO-13A UAC = -1-838V I = 94×10-13 A VAC = -1. 858 V I= 14x10-13A UAC =- 1-862 V I = 0 Uc = -1-862V 1= 404.7 nm UAC = -1-462 V I = 23 A × 10-13 A VAC = - 4824 1 = 1= 6Ax 10-13 A -1.512V VAC = -1-5\$2V I=1 & A x 10-13 A UAC = - 1-546V I=0. Uc=-1-546V 入=435.8 nm I = 354 ×10-13 A UAC = -1-266 V VAC = -1 房份: I = To A XY . TEMA UAC = -1 时部: I SAX A-13 A UAC = - 1- 33 7 4 IF-5 晚世c=-1-332V 1=546-1 nm VAC = - 0.632 V I=414×10-13A VAC = -0.722V 1 = 9AX 15")A VAC= -0. 152 V I = 14×15-13 A Vc = -0.756V UAC= -0.756 V I = 0 联系方式: 指导教师签字:



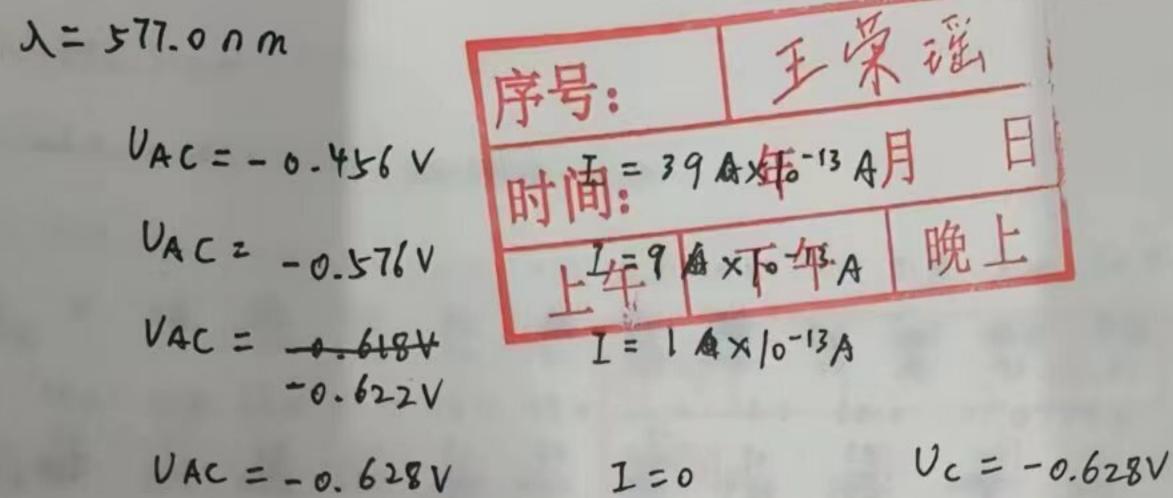

2. 照射距离 L=400mm, 光阑孔经4mm, 电流量程 10-11 A

人=43上8 nm

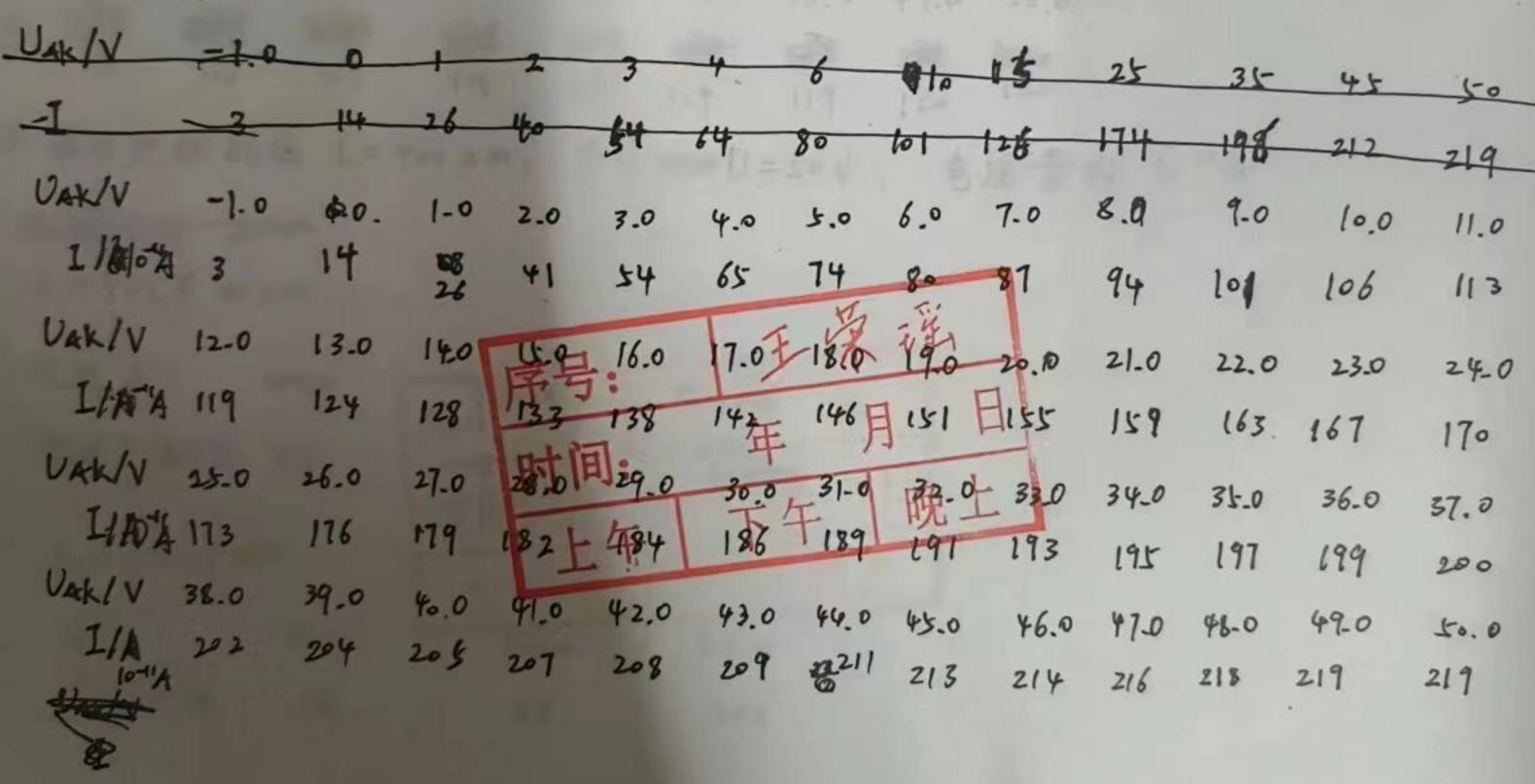

联系方式:	

课程名称:	_ 实验名称:	_ 实验日期:	年	月	日
班 级:	_ 教学班级:	_ 学 号:	姓 名	í:	
1-546.1 nm  N =1-0 0 x 1-0 2.0  N -1-0 0 1.0 2.0  N -1-0 0 2.0 2.0  N -1-0 0 2.0 2.0  N -1-0 0 2.0	3.0 4.0 5.0 6.0 8 34 40 8 34 40 18.0 19.0 21.0 2 85 10 32.0 33.0 4.0	7.0 8.9 9.0 22.0 23.0 14.0 14.0 31.0 46.0 1	10.0 (1.	26.0	1 <del>4</del> 72 27.0
10 A 116 116 117	75 75 7	子 神 120			
刊程 d 2mm 电流 I/自がA 62 入=546.1 nm d 2mm	序号: \$46 时间: 年 3 8 5 下午 上午 下午	超日 胜上			
联系方式:	53 206	指导教	师签字:		

## 头验报告


课程名称: 班 级:		金名称:_ 坐班级:_			日期: 号:		F	月	日
② 老團直径	d=4 mm,	U =	50V A	流量	#1 10	TA A TE	2	= 546.1 nm	
L/mm 1s/10-11A	300	320	序号:时间:		38.0 T66	月 401			

联系方式: \_\_\_\_\_

指导教师签字:\_\_\_

一列尼西兹川的测定

### 截止电压Uc(V) 截止电压 Uc 与入射光频率v的关系图

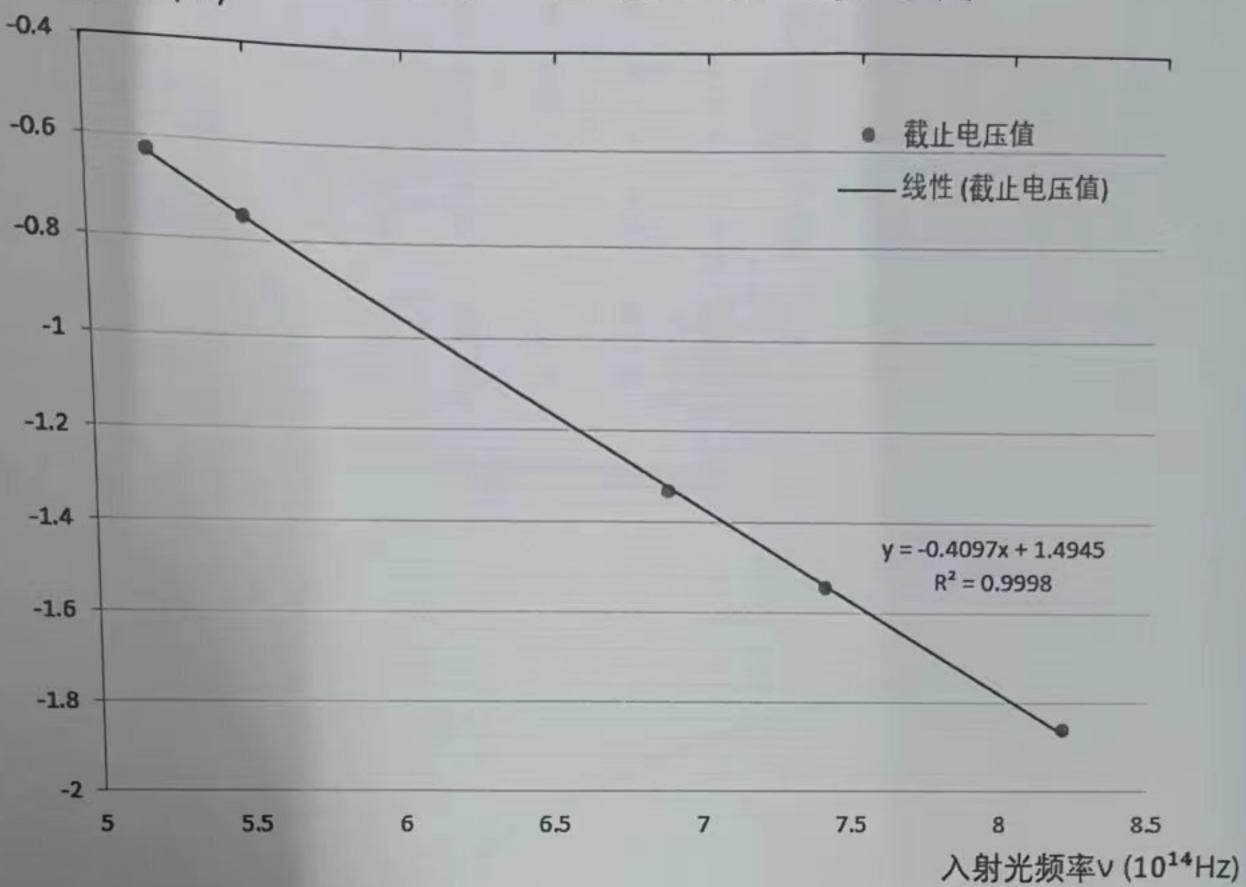


入射光波长(nm)	365	404.7	435.8	546.1	577
入射光频率 v (10^14 Hz)	8.214	7.408	6.879	5.49	5.196
截止电压Uc(V)	-1.862	-1.546	-1.332	-0.756	-0.628

 $K=-0.4079*10^{-14}$   $h=k*e=-0.6563394*10^{-34}$ J·s  $h_0=-6.626*10^{-34}$ J·s

 $E = \left| \frac{h - h_0}{h_0} \right| = 0.009448536 = 0.94\%$ 

2. 光电管的伏安特性曲线

几.中.宣田压 IIAV	ш=х												
10-40 1 (101-11A) (1-40-	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
光电流I(10^-11A)(λ=435.8nm)	0	14	26	41	54	65	74	80	87	94	101	106	113
光电管电压 UAK(V)	0	4	14	28	34	40	44	- 48	50	54	56	60	64
10-4250 )	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
光电流I (10^-11A) (λ=546.1nm)	119	124	128	133	138	142	146	151	155	159	163	167	170
	68	72	74	76	78	80	82	85	87	90	92	94	96
光电管电压 UAK (V) 光电流I (10^-11A) (λ=435.8nm)	25	26	27	20	20	30	21	32	33	34	35	36	37
光电流I(10^-11A)(λ=435.8nm)	173	176	179	28 182	29 184	186	31 189	191	193	195	197	199	200
	98	100	102	103	104	106	107	108	109	110	111	112	112
光电管电压 UAK (V)	38	39	40	41	42	43	44	AE	AC	47	40	49	50
元电流I (10^-11A) (λ=435.8nm)	202	204	205	207	208	209	211	45 213	46 214	47 216	48 218	219	219
元电流((10^-11A) (λ=546.1nm)	113	114	114	115	116	116	117	118	118	119	119	120	120

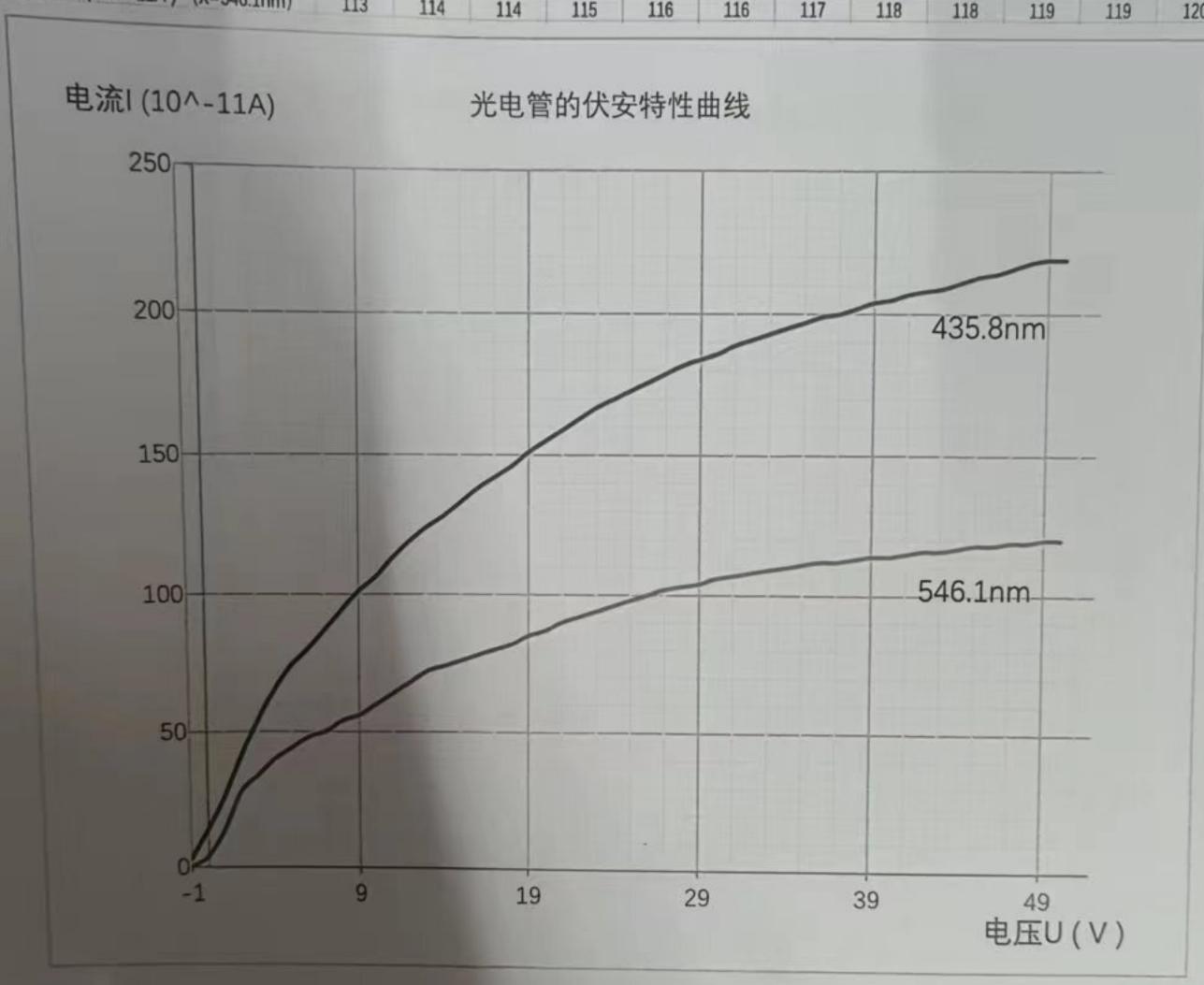

随着电压增大,电流趋近平稳,此时电流为 波长越大,光的频率越十,饱和光电流越小


# 3. 验证光电管的饱和电流与入射光强的关系(1)

光阑孔径 (mm)	2	4	8
电流I(10^-11A)(波长为435.8nm)	62	227	846
电流I(10^-11A)(波长为435.8nm)	15	53	206

在祖司波长的情况下,光阑孔径越大,入射光强度越大,饱名光电流越大

在光阑孔径相同的情况下,入射老强相同,波长越长,频率越小,饱和电流越小

距离r (mm)					
吧和电流 (10A 11A)	300	320	360	380	400
1/(r^2) (10^-6*mm^-2)	134	110	76	66	59
111111-2)	11.11111111	9.765625	7.716049	6.925208	6.25

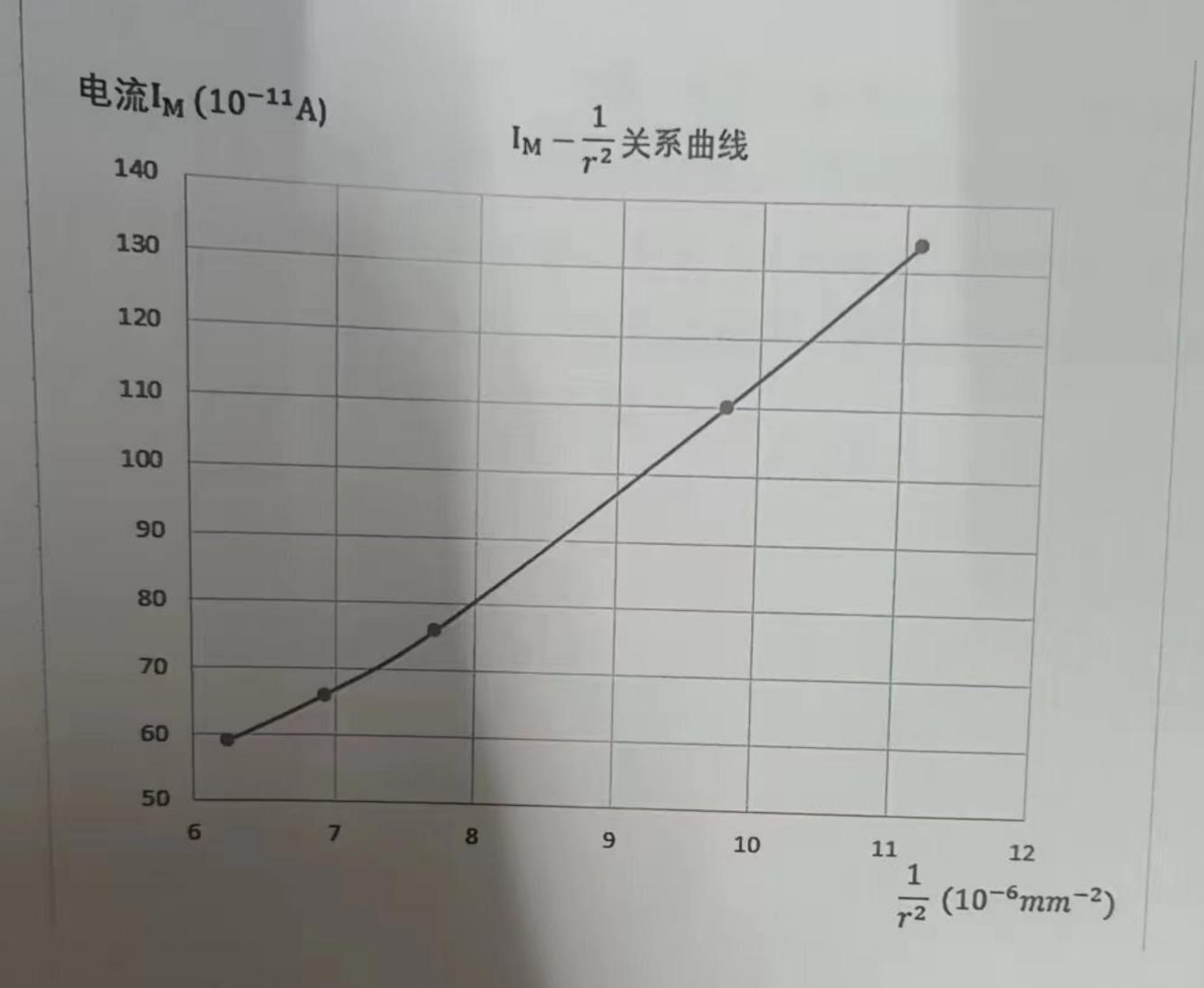

在相同光的频率下,饱和电流与距离的平方成正比

### 1. 思考题.

实验用"要电流法"确定截止电压,将某一频率下的光照射测得的电流为"o"时所对应的电压绝对值U作为该频率的截止电压 采用该方法的前程是光电管对所有可见光落都比较灵敏;光电管阳极反向电流,暗电流,本底电流要小;微电流放大器的往能要好,不能太跳字或稳定太慢